

КОНТРОЛЬНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

# ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ Г3-111

ОКП 66 8613 0111  
Утвержден:  
ЕХ3.268.038 ТО—лу  
от 11.07.85 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Г.р. 6282-47

Федеральное бюджетное учреждение  
«Государственный региональный центр  
стандартизации, метрологии и  
испытаний в Томской области»  
634618, Томская область,  
г. Томск, ул. Кесарева, д.17а


1988

8.3.3. Для работы в режиме генерирования сигнала прямоугольной формы установите тумблер  в положение . Частоту выходного сигнала установите аналогично тому, как описано в п. 8.3.2.

Установите необходимое выходное напряжение ручкой плавной установки выходного уровня прямоугольного сигнала  циллографу или вольтметру, подключенному к гнезду  нагруженному на сопротивление нагрузки  $600 \pm 6$  Ом.

Согласование нагрузки с выходным сопротивлением генератора аналогично описанному в п. 8.3.2.

**Примечание.** При работе в режиме генерирования сигнала прямоугольной формы используйте кабели EX4.850.192-06.

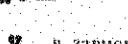8.3.4. При работе в режиме внешней синхронизации подайте на гнездо «СИНХР.» напряжение 15 В синусoidalной формы, при этом тумблер  установите в положение 

установите в зависимости от того, какой формы сигнал необходимо иметь на выходе генератора.

Частота и величина напряжения выходного сигнала устанавливаются аналогично тому, как описано в пп. 8.3.2, 8.3.3.

После окончания измерений генератор отсоедините от сети.

## 9. ПОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

### 9.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий раздел составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 8.314-76 «Генераторы низкочастотные измерительные. Методы и средства поверки» и устанавливает методы и средства поверки генератора сигналов низкочастотного ГЗ-III, находящегося в эксплуатации, на хранении или выпускаемого из ремонта.

Проверка параметров ГЗ-III производится не реже 1 раза в год.

### 9.2. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны проводиться операции и приводиться средства поверки, указанные в табл. 2, 3.

Таблица 2

Номер пункта проверки	Назначение операции	По време- ни испы- тания	Средство испытания	
			Образование	Вспомогательное
9.4.1. 9.4.2.) 9.4.3. а)	Взр. А с метр Определение ча- стоты	20, 30, 60, 200 по инди- катору из всех диапазонов	$(0, \pm (3 + \frac{50}{f_n}) \%)$ , где $f_n$ — установленное значение ча- стоты	43.54 Φ584
9.4.3. б)	Определение ча- стоты 55 и 250 Гц синусоидаль- ной формы и предвари- тельной грунтовки	частоты 20 Гц или 2 МГц	частоты 20 Гц или 2 МГц	±0,5% до 1 МГц ±0,8% выше 1 МГц
9.4.3. в)	Определение ча- стоты 25 и 400 Гц авто- ратора	20, 60	±1,5% на диф. кпд и ±5% в диапазоне 100 Гц	±1,5% на 28- 34
9.4.3. г)	Определение ча- стоты 200 Гц при перестройке ча- стот	200	±2% на 200 Гц	±2% на 200 Гц
9.4.3. д)	Определение ча- стоты 200 Гц используя элек- трический генера- тор	200	±2% на 200 Гц	±2% на 200 Гц

## Продолжение табл. 2

Номер проверки и номера изделий	Наименование операции	Тип операции	Дополнительное обозначение изделия для исполнения операции	Средство поверки	
				о измере-	Выпускаемое
943.4	Определение на изг. под стендом при 0°C и 2 кПа разницы давления превышающей 5% в зажимах и температости измеряемости	1-100	4	±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%	Но мене 0.1% 1 кГц 1 кГц 1 кГц 1 кГц

Приимечания: 1. Вместо указанных в таблице средств поверки разрешается применять другие аналогичные средства измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.  
2. Оборудование и испытательные средства поверки должны быть исправны в органах государственных мер и включены в Единую меровольтметрическую службу соответствующим образом.

3.

Операции с и. 943.4—943.7 должны производиться только при запуске средств измерений.

## Перечень контрольно-измерительной аппаратуры

Таблица 7

Наименование средства проверки	Требуемые технические характеристики средства поверки		Рекомендуе- мое средство проверки (год)	Приме- нение
	Пределы измерения	Чувствительность		
Частотомер электронно- счетный	15 Гц—2,5 МГц 5 мкс—50 мс	5·10 <sup>-6</sup> за сутки (0,5—1,5)%	Ч3-54	
Вольтметр Вольтметр	5 мВ—5 В 20 Гц—2МГц 20 Гц—1 кГц 5 В 0,5 В	(0,5—1,5)% 0,5% 0,3% ±0,1 K <sub>r</sub> +0,1% на частотах 20—200 Гц и 20—200 кГц ±0,1 K <sub>r</sub> ±0,05% на частотах 200 Гц—20 кГц ±10%	Ф584 В3-28 С6-11 (С6-7)	
Измеритель коэффициента гармоник				
Микровольт- метр селектив- ный Осциллограф	0,2—6 МГц 0—50 МГц 1 В/дел	±5%	В3-10 (В3-1)	С1-65А

## 9.3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

9.3.1. При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающей среды  $293\pm5$  К ( $20\pm5$  °C);  
относительная влажность воздуха  $65\pm15\%$ ;  
атмосферное давление  $100\pm4$  кПа (750±30 мм рт. ст.);  
напряжение источника питания  $220\pm4,4$  В,  $50\pm0,5$  Гц с содержанием гармоник до 5%.

9.3.2. Перед проведением операций поверки необходимо выполнить подготовительные работы, оговоренные в подразделе 6.3, проверить комплектность генератора;

соединить проводом клемму



проверяемого генератора с клеммой заземления образцового прибора и шиной заземления;

подключить проверяемый генератор и образцовые приборы к сети переменного тока 220 В, 50 Гц и дать им прогреться в течение времени установления рабочего режима.

#### 9.4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

##### 9.4.1. Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должны быть проверены все требования по п. 6.2.

Генераторы, имеющие дефекты, бракуются и направляются в ремонт.

##### 9.4.2. Опробование

Опробование работы генератора производится по п. 8.2. Несправные приборы бракуются и направляются в ремонт.

##### 9.4.3. Определение метрологических параметров

а) Определение основной погрешности установки частоты проводят методом непосредственного измерения электронно-счетным частотомером ЧЗ-54.

Измерение проводится на гнезде «0 дБ» синусоидального выхода с подключенной нагрузкой  $600 \pm 6$  Ом при выходном напряжении 5 В на отметках шкалы 20, 30, 60, 100 и 200 всех поддиапазонов.

Установку частоты по шкале частот и ее измерения проводят аважды: при подходе по шкале частот со стороны больших и меньших значений.

Относительную погрешность установки частоты  $\delta_2$  в процентах определяют по формуле 9.1:

$$\delta_2 = \frac{f_n - f_{\text{ном}}}{f_{\text{ном}}} \cdot 100, \quad (9.1)$$

где  $f_n$  —名义альное значение частоты, установленное по шкале генератора, Гц;

$f_{\text{ном}}$  — измеренная частота, Гц.

б) Наибольшее значение опорного уровня выходного напряжения синусоидального сигнала проверяют вольтметром Ф584 на частотах 20 Гц, 1 кГц и 2 МГц на гнезде «0 дБ», нагруженном на  $600 \pm 6$  Ом при крайнем правом положении плавного регулятора напряжения.

Плавным регулятором напряжения проверяется возможность установки напряжения 0,3 В ( $>22$  дБ) на частоте 1000 Гц.

Примечание. Измерения производить кабелем ЕХ4.850.192-05.

в) Определение погрешности ослабления аттенюатора проводят непосредственным измерением выходного напряжения на гнездах «0, 20, 40, 60 сВ» вольтметром Ф584 на частотах 1 кГц, 1 и 2 МГц, при этом к гнезду, на котором производят измерение, должна быть подключена нагрузка  $600 \pm 6$  Ом.

Коэффициент деления аттенюатора в децибелах определяют по формуле 9.2:

$$n'_{\text{изм}} = 20 \lg \frac{U_2}{U_1}, \quad (9.2)$$

где  $U_1$  — устанавливаемое на гнезде «0 дБ» напряжение 5 В;  $U_2$  — напряжение, измеренное вольтметром на гнездах «20, 40, 60 дБ», в.

Абсолютную погрешность значения коэффициента деления в децибелах определяют по формуле 9.3:

$$\Delta n = n'_n - n'_{\text{изм}}, \quad (9.3)$$

где  $n'_n$  —名义альное значение коэффициента деления, дБ;  $n'_{\text{изм}}$  — измеренное значение коэффициента деления, дБ.

г) Определение неравномерности уровня выходного напряжения синусоидального сигнала в диапазоне частот производят вольтметром В7-28 на частотах: 20, 100, 200 Гц (I поддиапазон), 200, 1000 Гц (II поддиапазон) и вольтметром Ф584 на частотах 1 и 2 кГц (III поддиапазон), 2, 10, 20 кГц (IV поддиапазон) и 0,2, 1, 2 МГц (V поддиапазон). На частоте 1000 Гц устанавливают выходное напряжение 3 В на гнезде «0 дБ» при сопротивлении нагрузки  $600 \pm 6$  Ом. В первом случае установку производят по В7-28, во втором — по Ф584. Затем устанавливают последовательно требуемые частоты и соответствующими вольтметром измеряют выходное напряжение.

Измерение выходного напряжения  $\delta''_{\text{оп}}$  в процентах определяют по формуле 9.4:

$$\delta''_{\text{оп}} = \frac{U'_8 - U}{U} \cdot 100 \quad (9.4)$$

где  $U'_8$  — выходное напряжение на частоте 1000 Гц, В;

$U$  — выходное напряжение на проверяемой частоте, В.

Примечание. Измерения производить кабелем ЕХ4.850.192-05.

д) Определение коэффициента гармоник производят прибором С6-11 (С6-7) на частотах 20, 60, 200 Гц (I поддиапазон), 1 и 2 кГц (II поддиапазон), 20 кГц (III поддиапазон), 100, 200 кГц (IV поддиапазон) на гнезде «0 сВ» и микровольтметром селективным В6-10 на частотах 1 и 2 МГц (V поддиапазон) на гнезде «20 дБ».

при выходном напряжении 5 В на гнезде «О сИВ», нагруженном на сопротивление  $600 \pm 6$  Ом. При использовании **B6-10** коэффициент гармоник  $K_g$  в процентах определяют по формуле 9.5:

$$K_g = \frac{\sqrt{U_1^2 + U_2^2}}{U_1} \cdot 100, \quad (9.5)$$

где  $U_1, U_2, U_3$  — величина 1, 2, 3 гармоник выходного сигнала.

е) Определение размаха прямоугольного сигнала, пределов плавной регулировки его длительности фронта и среза производят осциллографом **С1-65А** на частотах 1 кГц, 100 кГц и 2 МГц на гнезде «0 дБ», нагруженном на сопротивление  $600 \pm 6$  Ом, при этом тумблер переключения режима работы должен находиться

в положении . Размах выходного сигнала измеряется

при плавном вращении ручки регулировки выходного напряжения влево до уровня 150 мВ ( $>30$  дБ) и вправо до упора.

Для определения длительностей фронта и среза по осциллографу **С1-65А** с помощью ручки плавной регулировки устанавливаются размахи 10 В. Длительность фронта и среза определяются по уровням 0,1 и 0,9 размаха.

Для определения скважности измеряют длительность положительного импульса  $t$  и периода  $T$ . Погрешность скважности  $\delta_Q$  определяют по формуле 9.6:

$$\delta_Q = \left( \frac{T}{2t} - 1 \right) \cdot 100\% \quad (9.6)$$

Определение  $t$  и  $T$  на частотах 20 и 1000 Гц производят по частотомеру **Ч8-54**.

Измерение  $t$  и  $T$  производят на частоте  $\approx 2$  МГц по осциллографу **С1-65А** в положении «0,5 мС» ручки «время/дек.» и «0,1» ручки «Х1; Х0,1»; .

**Примечание.** Измерение производят кабелем **ЕХ4.850.192-06**.

#### 9.5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Результаты поверки оформляют путем записи или отметки результатов поверки в порядке, установленном метрологической службой, осуществляющей поверку.

Приборы, не прошедшие поверку (имеющие отрицательные результаты поверки), запрещаются к выпуску в обращение и применению.

### 10. КОНСТРУКЦИЯ

Генератор выполнен в унифицированном корпусе. Несущими элементами корпуса являются два боковых кронштейна, соединенные

иенные крепежными винтами с передней и задней панелями. На переднюю панель накладывается шильник, который удерживается сверху и снизу профильными планками. Корпус закрыт с четырех сторон обшивочными стенками.

Несущим элементом конструкции является шасси. Сверху на нем крепится конденсатор переменной емкости и блок **RC**, которые закрыты общим экраном.

Выходная ось конденсатора через муфту связывается с верньерно-циркульным устройством, закрепленным на передней панели. Блок **КС** связан с осью, выходящей на переднюю панель. На передней панели внизу крепится аттенюатор. Позади экрана на шасси расположены трансформатор и выпрямительная часть генератора. Снизу к шасси крепится плата печатного монтажа.

## II. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

### II.1. ЗАДАЮЩИЙ ГЕНЕРАТОР

Частота гармонических колебаний, создаваемых задающим генератором, определяется частотно-избирательной цепью, которая представляет собой Г-образный четырехполюсник (рис. 5), включенный в цепь положительной обратной связи.

Генерируемая частота определяется по формуле:

$$f_0 = \frac{1}{2 \pi \cdot RC}, \quad (11.1)$$

где  $R$  и  $C$  — элементы частотно-избирательной цепи  $R = R1 = R2, C = C1 = C2$ .

Схема электрическая принципиальная задающего генератора приведена в приложении 1 и 2.

Весь диапазон частот (см. приложение 1) перекрывается пятью поддиапазонами путем переключения резисторов частотно-избирательной цепи  $R2 = R11, R13, R14$ .

Главное изменение частоты в пределах поддиапазона осуществляется сдвоенным воздушным конденсатором переменной емкости **C4-1, C4-2**. Конденсаторы **C5, C6, C7, C8** служат для коррекции фазовых сдвигов, конденсатор **C1** — для коррекции начальной емкости на первом поддиапазоне, обусловленной конструкцией фазовой цепи на этом поддиапазоне, конденсаторы **C2, C3, C9** — для точной установки начальной емкости.

Усилитель задающего генератора является четырехкаскадным усилителем с гальваническими связями (приложение 2).

Входной каскад усилителя собран на полевом транзисторе **У32**,